

fig. 105

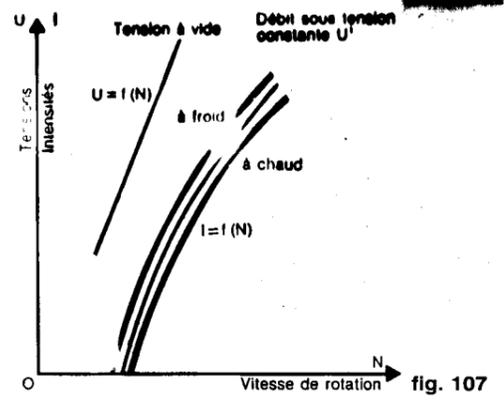


fig. 107

Tension à vide et intensité à tension constante, en fonction de la vitesse.

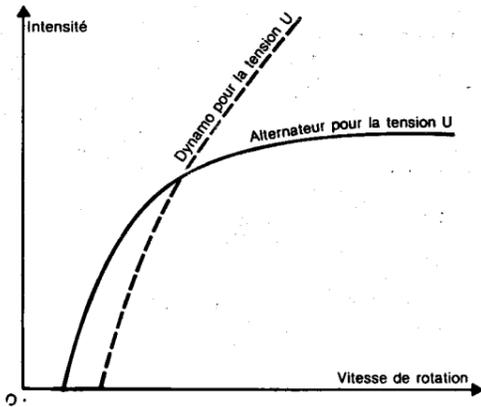


fig. 106

Courbe d'intensité en fonction de la vitesse.

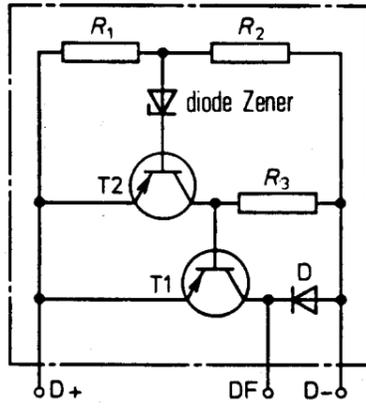


fig. 109

Régulateur électronique.

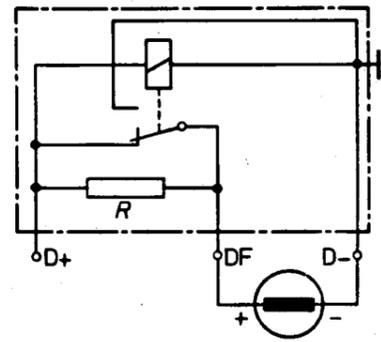


fig. 108

Régulateur à deux contacts.